

Rafbók



Verklegar raflagnir 3

Verkefnahefti Baldvin Björgvinsson



Þetta hefti er án endurgjalds á rafbókinni <u>www.rafbok.is</u> Allir rafiðnaðarmenn og rafiðnaðarnemar geta fengið aðgang án endurgjalds að rafbókinni.

Heimilt er að afrita textann til fræðslu í skólum sem reknir eru fyrir opinbert fé án leyfis höfundar eða Rafmenntar, fræðsluseturs rafiðnaðarins. Hvers konar sala á textanum í heild eða að hluta til er óheimil nema að fengnu leyfi höfundar og Rafmenntar.

Vinsamlegast sendið leiðréttingar og athugasemdir til höfundar eða til Báru Laxdal Halldórsdóttur á netfangið bara@rafmennt.is

Höfundur er Baldvin Björgvinsson. Umbrot í rafbók Bára Halldórsdóttir.



Efnisyfirlit

Raflagnir	3
Áfangalýsing	
Áfangamarkmið	3
Efnisatriði	
Kennsluefni	3
Námsmat	
Verkefni A: Einfasa dreifitafla í skrifstofurými	4
Verkefni B: Einfasa dreifitafla í skrifstofurými	5
Verkefni C: Þriggja fasa dreifitafla fyrir vinnuskúr	
Verkefni D: Þriggja fasa dreifitafla fyrir vinnuskúr	7
Verkefni E: Vinnuskúrinn fer út í sveit	8
Verkefni F: Lítil íbúð í 101 Reykjavík	9
Verkefni G: 3 ~ 230 V	
Verkefni H: Aðaltafla í einbýlishús teiknuð og farið yfir lokafrágang	11
Verkefni I: Mælingar og tengingar á samrofa og krossrofalögn	12
Verkefni J: Mælingar og tengingar á stjörnu- þríhyrningsrofa	13
Verkefni K: Mælingar og prófanir á sjálfvörum og bræðivörum	



Raflagnir

Áfangalýsing

Í áfanganum er aðaláhersla á varbúnað, vírsverleika og rafmagnstöflur. Einnig er farið yfir uppbyggingu á minni húsveitum íbúðarhúsnæðis. Farið er yfir lagnaleiðir og staðsetningu á búnaði. Innfelldar og áfelldar raflagnir. Einnig er farið yfir reglugerðarákvæði varnarráðstafana sem varða snerti- og brunahættu. Lögð er áhersla á skilning nemenda á varbúnaði, bruna- og snertihættu. Nemendur fá þjálfun í notkun mælitækja. Lögð er áhersla á fagmannleg vinnubrögð í hvívetna.

Áfangamarkmið

Nemandi:

- Geti lagt raflagnir og tengt greinitöflu.
- Geri sér grein fyrir tilgangi varnarráðstafanna sem beitt er i húsveitum.
- Þekki einföld raflagnatákn.

Efnisatriði

Öryggisatriði raflagna, reglugerðir varðandi rafbúnað, áfelldar og innfelldar lagnir, varnarbúnaður, einfaldir rofar, stuðstraumsrofar, stigabiðrofar, samrofar, krossrofar, tenglar, ýmsar stýringar fyrir ljósabúnað, bræðivör, sjálfvör, lekastraumsrofar, greinatafla, mælingar.

Kennsluefni

Verklegar raflagnir 3. Verkefnahefti, höfundur: Baldvin Björgvinsson.

Raflagnir bygginga og öryggismál, höfundur Ófeigur Sigurðsson.

Raflagnir verkefnahefti, Ófeigur Sigurðsson tók saman.

TTR - Tæknilegir tengiskilmálar raforkudreifingar. Samorka.is.

ÍST 200:2006 – Raflagnir bygginga. Staðlaráð.

Námsmat

Verkleg verkefni, teikningar, spurningar og stuttar ritgerðir.

Lágmarkseinkunn er 5.

Lágmarksmæting er samkvæmt reglum skólans.



Verkefni A: Einfasa dreifitafla í skrifstofurými

Bóklegt:

Svara 1.verkefni í <u>Raflagnir verkefnahefti</u>. Svör er að finna í bókinni <u>Raflagnir</u> <u>bygginga og öryggismál</u> eftir Ófeig Sigurðsson.

Teikna einlínumynd af ein fasa greinatöflu.

Spennukerfi: 3/N ~ 400 / 230 V - TT eða TN-C-S.

Tæknilegir tengiskilmálar raforkudreifingar: T1 eða T2

Setja á upp dreifitöflu (greinatöflu) í skrifstofurými sem verið er að standsetja.

Það þarf búnað fyrir eftirfarandi í töfluna:

- Sex greinar fyrir ljós.
- Fjórar greinar fyrir tengla.

Allar greinar eru á sama bilunarstraumsrofa.

Kvísl dreifitöflunnar er varin með 35 Ampera Neozed bræðivarrofa í aðaltöflu.

Raflögnin er öll dregin í plaströr sem eru lögð í létta veggi, einangraða með steinull og klæddir gipsplötum.

Veljið hæfilega stór vör og rétta vírsverleika.

Verklegt:

Tengið verkefnið.



Verkefni B: Einfasa dreifitafla í skrifstofurými

Bóklegt:

Svara 4.verkefni í <u>Raflagnir verkefnahefti</u>. Svör er að finna í bókinni <u>Raflagnir bygginga og öryggismál</u> eftir Ófeig Sigurðsson.

Teikna einlínumynd af greinatöflunni.

Spennukerfi: 3/N ~ 400 / 230 V - TT eða TN-C-S

Tæknilegir tengiskilmálar raforkudreifingar: T3 eða T5

Þetta verkefni er alveg eins og verkefni A nema að nú er einn bilunarstraumsrofi fyrir ljósin og annar fyrir tenglana.

OG

Raflögnin er lögð með PVC einangruðum plastköplum sem eru lagðir í kapalrennur og tenglastokka.

Veljið hæfilega stór vör og rétta vírsverleika.

Verklegt:

Tengið verkefnið.

Munið að vinna verkið fagmannlega.



Verkefni C: Þriggja fasa dreifitafla fyrir vinnuskúr

Bóklegt:

Svara 6.verkefni í <u>Raflagnir verkefnahefti</u>. Svör er að finna í bókinni <u>Raflagnir</u> <u>bygginga og öryggismál</u> eftir Ófeig Sigurðsson.

Teikna einlínumynd af 3ja fasa greinatöflu.

 $3/N \sim 400 / 230 V - TT eða TN-C-S$

Tæknilegir tengiskilmálar raforkudreifingar: T1 eða T2

Setja á upp dreifitöflu (greinatöflu) fyrir vinnuskúr.

Það þarf búnað fyrir eftirfarandi í töfluna:

- Fjórar greinar fyrir ljós.
- Fjórar greinar fyrir tengla.

Allar greinar eru á sama bilunarstraumsrofa.

Kvísl dreifitöflunnar er varin með 35 Ampera Neozed bræðivarrofa í aðaltöflu.

Raflögnin er lögð með PVC einangruðum plastköplum sem eru negldir með kapalspennum á veggi og loft.

Veljið hæfileg vör og rétta vírsverleika.

Verklegt:

Tengið verkefnið.



Verkefni D: Þriggja fasa dreifitafla fyrir vinnuskúr

Bóklegt:

Svara 7.verkefni í <u>Raflagnir verkefnahefti</u>. Svör er að finna í bókinni <u>Raflagnir</u> bygginga og öryggismál eftir Ófeig Sigurðsson.

Teikna einlínumynd af 3ja fasa greinatöflu.

 $3/N \sim 400 / 230 V - TT eða TN-C-S$

Tæknilegir tengiskilmálar raforkudreifingar: T4

Nota sama búnað og í verkefni C en nú er bætt við:

Tvö þriggja fasa sjálfvör, valin í samráði við kennara. Annað er fyrir almenna notkun og fer í gegnum bilunarstraumsrofann en hitt er fyrir byggingakrana og fer ekki í gegnum bilunarstraumsrofann.

Veljið hæfileg vör og rétta vírsverleika.

Verklegt:

Tengið verkefnið.



Verkefni E: Vinnuskúrinn fer út í sveit

Verkefnið er sérstakt, skoðið teikningu T8 í <u>TTR</u> mjög vel og ræðið þessa sérstöku raforkudreifiaðferð við kennarann.

Bóklegt:

Svara 9.verkefni í <u>Raflagnir verkefnahefti</u>. Svör er að finna í bókinni <u>Raflagnir</u> <u>bygginga og öryggismál</u> eftir Ófeig Sigurðsson.

Teikna einlínumynd af þessari óvanalegu töflu.

 $2/N \sim 460 / 230 V$.

TT

Tæknilegir tengiskilmálar raforkudreifingar: T8

Nota sama búnað og í verkefni D en nú er ekki hægt að nota 3 ja fasa og breyttu töflunni í samræmi við spennukerfið: $2/N \sim 460 / 230 \text{ V}$.

Verklegt:

Tengið verkefnið.



Verkefni F: Lítil íbúð í 101 Reykjavík

Bóklegt:

Finnið upplýsingar um Hjört Þórðarson uppfinningamann í vesturheimi og skrifið einnar blaðsíðu ritgerð um hann. Það er ekki nóg að finna eitthvað af netinu og afrita það í ritgerðina, þú verður að skrifa þinn eigin texta.

Teikna einlínumynd af tveggja fasa greinatöflu.

 $3 \sim 230 \text{ V} - \text{TT}$

Tæknilegir tengiskilmálar raforkudreifingar: T1 A

Nemendur og kennari taka saman lista yfir allan rafbúnað sem eðlilegt er að sé í íbúðinni.

Valin er stærð á kvísl fyrir töfluna og var fyrir kvíslina.

Raflögnin er öll dregin í plast- eða járnrör sem eru lögð í steypt loft og ýmiskonar veggi, bæði innveggi og útveggi.

Veljið hæfilega stór vör og rétta vírsverleika.

Verklegt:

Þessi verklegi hluti er ekki eins og teikningin.

- Einn tveggja póla bilunarstraumsrofi 40A/30mA.
- Fimm tveggja póla sjálfvör valin í samráði við kennara.

Munið að vinna verkið fagmannlega.



Verkefni G: 3 ~ 230 V

Bóklegt:

Finnið upplýsingar um Nikola Tesla uppfinningamann og skrifið einnar blaðsíðu ritgerð um hann.

Teikna einlínumynd af 3ja fasa greinatöflu.

 $3 \sim 230 \text{ V}$

TT

Tæknilegir tengiskilmálar raforkudreifingar: T1A

Notið sama búnað og í verkefni F en bætið við:

- Einn fjögurra póla bilunarstraumsrofi 63A/30mA.
- Tvö þriggja fasa sjálfvör valin í samráði við kennara.
- Eitt tveggja fasa sjálfvar.

Verklegt:

Tengið verkefnið.



Verkefni H: Aðaltafla í einbýlishús teiknuð og farið yfir lokafrágang

Bóklegt:

Teiknið aðaltöflu í einbýlishús með öllu.

Nemendur og kennari taka saman lista yfir allan rafbúnað sem eðlilegt er að sé í einu einbýlishúsi.

Raflögnin er öll dregin í plaströr sem eru lögð í steypt loft og ýmiskonar veggi bæði innveggi og útveggi.

Veljið hæfilega stór vör og rétta vírsverleika.

Verklegt:

Þetta verkefni felst í því að gera lokaúttekt á síðasta verkefninu:

- Fáið skrúfjárn með átaksmæli hjá kennara.
- Stillið skrúfjárnið rétt og herðið allar tengingar með átaks-mæliskrúfjárninu.
- Merkið öll sjálfvör og bilunarstraumsrofa í töflunni.
- Gerið skoðunarskýrslu um töfluna.



Verkefni I: Mælingar og tengingar á samrofa og krossrofalögn

Bóklegt:

Finnið upplýsingar um uppfinningamann að eigin vali, til dæmis: Amp`ere, Coulomb, Curie, Edison, Faraday, Benjamin Franklin, Henry, Hertz, Joule, Kirchhoff, Marconi, Maxwell, Ohm, Röntgen, Volta, Watt eða Örsted og skrifið einnar blaðsíðu ritgerð um hann. Eina skilyrðið er að fjalla um tengsl viðkomandi við rafmagn og hvað hann afrekaði á því sviði.

Verklegt:

Í þessu verkefni fær nemandinn box með tveim samrofum og krossrofa sem á að mæla út og tengja þannig að allir rofarnir virki á ljósaperuna.

Teiknaðu á myndina hér fyrir neðan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Munið að vinna verkið fagmannlega.



Verkefni J: Mælingar og tengingar á stjörnuþríhyrningsrofa

Í þessu verkefni á að mæla út stjörnu þríhyrningsrofa og tengja hann svo við mótor.

Munið að vinna verkið fagmannlega.



Verkefni K: Mælingar og prófanir á sjálfvörum og bræðivörum

	Variac		Milli tækja			S				
	Spenna	Straumur		Spenna	Straumur	Spenna	Straumur			
				Variac	Variac					
				Eftirvaf	Eftirvaf					
	Variac	Variac		Spennir	Spennir	Spennir	Spennir			
	Forvaf	Forvaf		Forvaf	Forvaf	Eftirvaf	Eftirvaf		Tími]=
35A							35			13
bræðivar 35A			4					Α		Se
bræðivar							52	Α		= =
35A bræðivar							105	Α		ام
35A			1							18
bræðivar	-		_				175	Α		·
50A			4							188
bræðivar							50	Α		o a
50A bræðivar							75	Α		SIS C
50A							150			Ę
bræðivar 50A			_				150	Α		eoa
bræðivar							250	Α		pr
										liminn sem það tekur oryggið að sið út eða brenna sundur (minutur, sekundur eða brot úr
B10A							10			us e
sjálfvar B10A			-				10	Α		lαc
sjálfvar							15	Α		
B10A							30	^		
sjálfvar B10A		+	\dashv				30	Α		תנע
sjálfvar							50	Α		r, se
										Ŕ
B20A							20	٨		ldur
sjálfvar B20A			4					Α		-eo
sjálfvar							30	Α		a
B20A sjálfvar							60	Α		100
B20A			┪							
sjálfvar			4				100	Α		sekundu).
										ngu
C20A sjálfvar							20	Α		`
C20A	<u> </u>		1					<u> </u>		1
sjálfvar			_				30	Α		1
C20A sjálfvar							60	Α		
C20A			1							1
sjálfvar							100	Α		_

www.rafbok.is