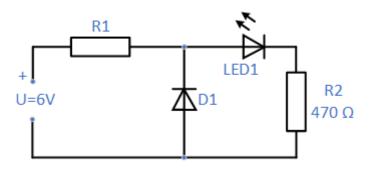


Rafbók



REIT rafeindatækni 3. kafli lausnir Flemming Madsen



Þetta hefti er án endurgjalds á rafbókinni.

www.rafbok.is

Allir rafiðnaðarmenn og rafiðnaðarnemar geta fengið aðgang án endurgjalds að rafbókinni.

Heimilt er að afrita textann til fræðslu í skólum sem reknir eru fyrir opinbert fé án leyfis höfundar eða Rafmenntar, fræðsluseturs rafiðnaðarins. Hvers konar sala á textanum í heild eða að hluta til er óheimil nema að fengnu leyfi höfundar og Rafmenntar.

Höfundur er Flemming Madsen.

Umbrot í rafbók og teikningar Bára Laxdal Halldórsdóttir.

Vinsamlegast sendið leiðréttingar og athugasemdir til höfundar Flemmings Madsen <u>flemmma@icloud.com</u> eða til Báru Laxdal Halldórsdóttur á netfangið <u>bara@rafmennt.is</u>



Efnisyfirlit

	0
Dæmi 3.1	
Dæmi 3.2	3
Dæmi 3.3	3
Dæmi 3.4	3
Dæmi 3.5	4
Dæmi 3.6	4



Dæmi 3.1

0,7 V


19,17 mA

44 mW

13,42 mW

Dæmi 3.2

A.

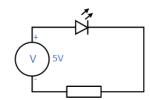

B. 400Ω

Dæmi 3.3


Vísbending: Reiknaðu rásastrauminn (20,82 mA) og síðan spennuna yfir 1 k Ω viðnámið plús spennuna yfir díóðuna. Svar: 21,52 V

Dæmi 3.4

A. If
$$= (Uf-0,7)/150$$

B.
$$Ir = Ur/(150 + 10k)$$

C.

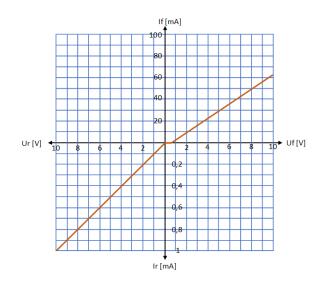



Dæmi 3.5

A. 1,36 mA

B. 1,36 mA

C. 0 A. Díóðan leiðir ekki

D. 4,39 V

E. 5,86 V (rásastraumurinn er 1,1 mA)

Dæmi 3.6

A.
$$254 \mu + 104 \mu + 277 \mu = 635 \mu A$$

B.
$$223 \mu + 0 + 0 = 223 \mu A$$