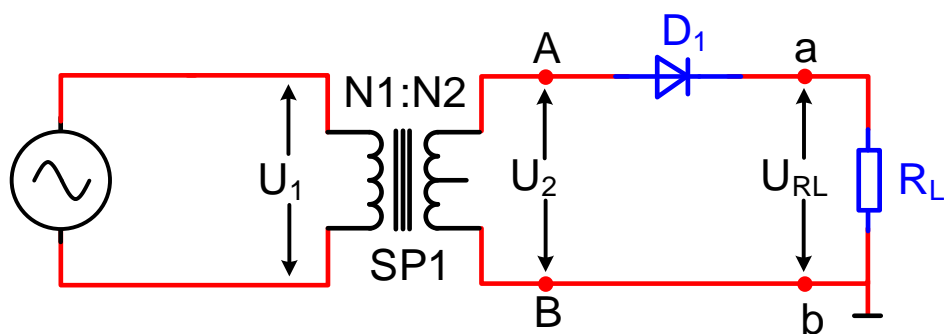


Rafbók




RTM004

Hálfbylgjuafríðun

Svör og útreikningar

Dæmi 1.4 bls. 8 svör

1.

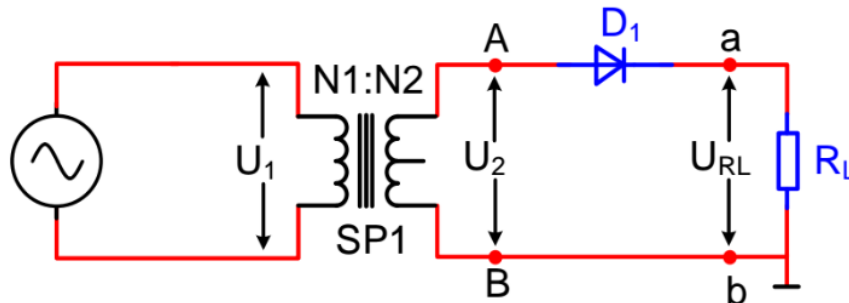

a)

$$U_2 = \frac{N_2}{N_1} \cdot U_1 = \frac{1}{5} \cdot 230V = 46V \Rightarrow$$

$$U_{2t} = \sqrt{2} \cdot U_2 = \sqrt{2} \cdot 46V = 65V$$

$$U_{RL_t} = U_{2t} - 0.7V = 65V - 0,7 = 64,3V$$

$$U_{RL_{DC}} = \frac{U_{RL_t}}{\pi} = \frac{64,3V}{\pi} = 20,5V$$


b)

$$U_{RL_{gára}} = 1,2 \cdot U_{RL_{DC}} = 1,2 \cdot 20,5V = 24,6V$$

c)

$$U_{PIV} > U_{2t} = 65V$$

2.

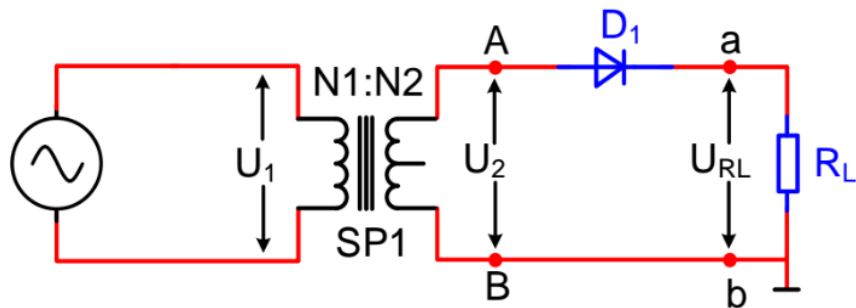

a)

$$U_2 = \frac{N_2}{N_1} \cdot U_1 = \frac{1}{10} \cdot 230V = 23V$$

$$U_{2t} = \sqrt{2} \cdot U_2 = \sqrt{2} \cdot 23V = 32,5V$$

$$U_{RL(t)} = U_{2t} - 0,7V = 32,5V - 0,7V = 31,8V$$

$$U_{RL_{DC}} = \frac{U_{RL(t)}}{\pi} = \frac{31,8V}{\pi} = 10,2V$$

b)


$$U_{RL_{gára}} = 1,2 \cdot U_{RL_{DC}} = 1,2 \cdot 10,2V = 12,2V$$

c)

$$U_{PIV} > U_{2t} = 32,5V$$

RTM004 Hálfbylgjuafríðun svör og útreikningar

3.

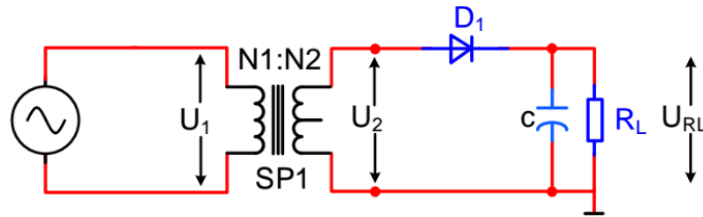

a)

$$U_2 = \frac{N_2}{N_1} \cdot U_1 = \frac{1}{5} \cdot 230V = 46V$$

$$U_{2t} = \sqrt{2} \cdot U_2 = \sqrt{2} \cdot 46V = 65V$$

$$U_{RL(t)} = U_{2t} - 0,7V = 65V - 0,7V = 64,3V$$

$$U_{RL_{DC}} = \frac{U_{RL(t)}}{1 + \frac{1}{2 \cdot f \cdot C \cdot R_L}} = \frac{64,3V}{1 + \frac{1}{2 \cdot 50[hz] \cdot 470 \cdot 10^{-6}[uF] \cdot 1000[\Omega]}} = 63V$$

b)

$$U_{RLgára(t)} = U_{RL_t} - U_{RL_{DC}} = 64,3V - 63V = 1,3V$$

$$U_{RLgára} = \frac{U_{RLgára(t)}}{\sqrt{2}} = \frac{1,3V}{\sqrt{2}} = 0,93V$$

c)


$$r[\%] = \frac{U_{RLgára}}{U_{RL_{DC}}} \cdot 100 = \frac{0,93V}{62,7V} \cdot 100 = 1,5\%$$

d)

$$U_{PIV} > 2 \cdot U_{2t} = 2 \cdot 65V = 130V$$

RTM004 Hálfbylgjuafríðun svör og útreikningar

4.

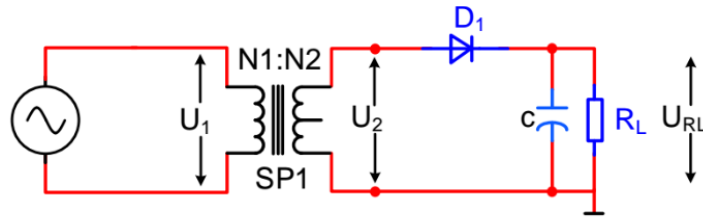

a)

$$U_2 = \frac{N_2}{N_1} \cdot U_1 = \frac{1}{10} \cdot 230V = 23V$$

$$U_{2t} = \sqrt{2} \cdot U_2 = \sqrt{2} \cdot 23V = 32,5V$$

$$U_{RL(t)} = U_{2t} - 0,7V = 32,5V - 0,7V = 31,8V$$

$$U_{RL_{DC}} = \frac{U_{RL(t)}}{1 + \frac{1}{2 \cdot f \cdot C \cdot R_L}} = \frac{31,8V}{1 + \frac{1}{2 \cdot 50[hz] \cdot 220 \cdot 10^{-6}[uF] \cdot 5000[\Omega]}} = 31,5V$$

b)

$$U_{RLgára(t)} = U_{RL_t} - U_{RL_{DC}} = 31,8V - 31,5V = 1V$$

$$U_{RLgára} = \frac{U_{RLgára(t)}}{\sqrt{2}} = \frac{0,3V}{\sqrt{2}} = 0,21V$$

c)


$$r[\%] = \frac{U_{RLgára}}{U_{RL_{DC}}} \cdot 100 = \frac{0,21V}{31,5V} \cdot 100 = 0,7\%$$

d)

$$U_{PIV} > 2 \cdot U_{2t} = 2 \cdot 32,5V = 65V$$

RTM004 Hálfbylgjufriðun svör og útreikningar

5.

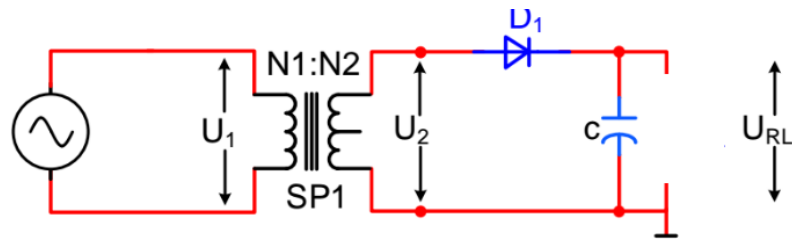

ATH. Það verður ekkert spennufall yfir díóður þar sem engin straumur rennur í rásinni.

a)

$$U_2 = \frac{N_2}{N_1} \cdot U_1 = \frac{10}{1} \cdot 230V = 2300V$$

$$U_{2t} = \sqrt{2} \cdot U_2 = \sqrt{2} \cdot 2300V = 3253V$$

$$U_{RL(t)} = U_{2t} - 0V = 3253V - 0V = 3253V$$

$$U_{RL_{DC}} = \frac{U_{RL(t)}}{1 + \frac{1}{2 \cdot f \cdot C \cdot R_L}} = \frac{3253V}{1 + \frac{1}{2 \cdot 50[Hz] \cdot 220 \cdot 10^{-6}[uF] \cdot \infty[\Omega]}} = 3253V$$

b)

$$U_{RLgára(t)} = U_{RL_t} - U_{RL_{DC}} = 3253V - 3253V = 0V$$

$$U_{RLgára} = \frac{U_{RLgára(t)}}{\pi} = \frac{0V}{\pi} = 0V$$

c)


$$r[\%] = \frac{U_{RLgára}}{U_{RL_{DC}}} \cdot 100 = \frac{0V}{3253V} \cdot 100 = 0\%$$

d)

$$U_{PIV} > 2 \cdot U_{2t} = 2 \cdot 3253V = 6506V$$

RTM004 Hálfbylgjufriðun svör og útreikningar

6.

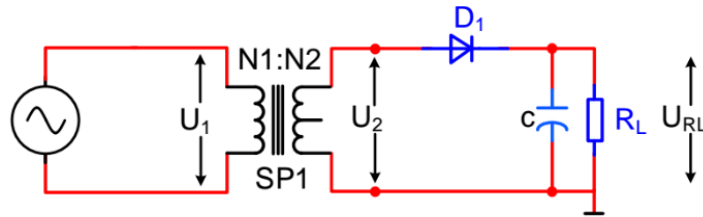

a)

$$U_2 = \frac{N_2}{N_1} \cdot U_1 = \frac{1}{15} \cdot 230V = 15,3V$$

$$U_{2t} = \sqrt{2} \cdot U_2 = \sqrt{2} \cdot 15,3V = 21,7V$$

$$U_{RL(t)} = U_{2t} - 0,7V = 21,7V - 0,7V = 21V$$

$$U_{RL_{DC}} = \frac{U_{RL(t)}}{1 + \frac{1}{2 \cdot f \cdot C \cdot R_L}} = \frac{21V}{1 + \frac{1}{2 \cdot 50[Hz] \cdot 2200 \cdot 10^{-6}[uF] \cdot 220[\Omega]}} = 20,6V$$

b)

$$U_{RLgára(t)} = U_{RL_t} - U_{RL_{DC}} = 21V - 20,6V = 0,4V$$

$$U_{RLgára} = \frac{U_{RLgára(t)}}{\sqrt{2}} = \frac{0,4V}{\sqrt{2}} = 0,28V$$

c)

$$r[\%] = \frac{U_{RLgára}}{U_{RL_{DC}}} \cdot 100 = \frac{0,28V}{20,6V} \cdot 100 = 1,4\%$$

d)

$$U_{PIV} > 2 \cdot U_{2t} = 2 \cdot 21,7V = 43,4V$$

RTM004 Hálfbylgjuafriðun svör og útreikningar

Þetta hefti er án endurgjalds á rafbókinni.

www.rafbok.is

Allir rafiðnaðarmenn og rafiðnaðarnemar geta fengið aðgang án endurgjalds að rafbókinni.

Heimilt er að afrita textann til fræðslu í skólum sem reknir eru fyrir opinbert fé án leyfis höfundar eða Rafmenntar, fræðsluseturs rafiðnaðarins. Hvers konar sala á textanum í heild eða að hluta til er óheimil nema að fengnu leyfi höfundar og Rafmenntar, fræðsluseturs rafiðnaðarins.

Höfundur er Sigurður Örn Kristjánsson.

Eftirvinnsla og umbrot í rafbók Báru Halldórsdóttir.

Vinsamlegast sendið leiðréttingar og athugasemdir til höfundar eða til Báru Halldórsdóttur bara@rafmennt.is .